

HARPES ET FRELONS ASIATIQUES MAJ Dec 2023

Pour l'instant, il n'y a pas de solution miracle à proposer contre la pression qu'exerce le frelon asiatique sur nos ruches. Cependant avec l'expérience recueillie auprès de nos collègues de l'Ouest et du Centre de la France, une addition de plusieurs petits moyens peut en limiter les effets.

Dans ce contexte la harpe électronique aurait sa place et remplace avantageusement semble-t-il le balais sportif des apiculteurs tennismen munis d'une raquette électrique devant leurs ruches.


Le coût élevé par les modèles proposés dans le commerce persiste et j'ai essayé de faire le point sur tous les bricolages proposés sur le net.

Déjà pour les non bricoleurs, [une société en Espagne SANVE](#) propose des kits accessibles pour une centaine d'euros, livraison et taxes comprises. L'électronique est aussi proposée, avec, dans cette option, un total de 200 euros à ce jour. A ceci l'alimentation est prévoir (panneau solaire+/- batterie, minimum 60 euros)...

Je vous propose de voir ce qu'on peut faire à moins de 20 euros sans l'alimentation.

LA HARPE?

L'idée est de placer deux rangées de fils sans continuité entre eux (circuit ouvert pour les initiés) chacun relié séparément à un des pôles d'un générateur haute tension (HT). Ils sont enroulés en alternance réalisant entre eux une différence de potentiel élevé qui créera un arc électrique au contact des ailes des frelons asiatiques (FA) qui s'aventureraient entre deux fils. C'est ce procédé utilisé dans les raquettes du commerce.

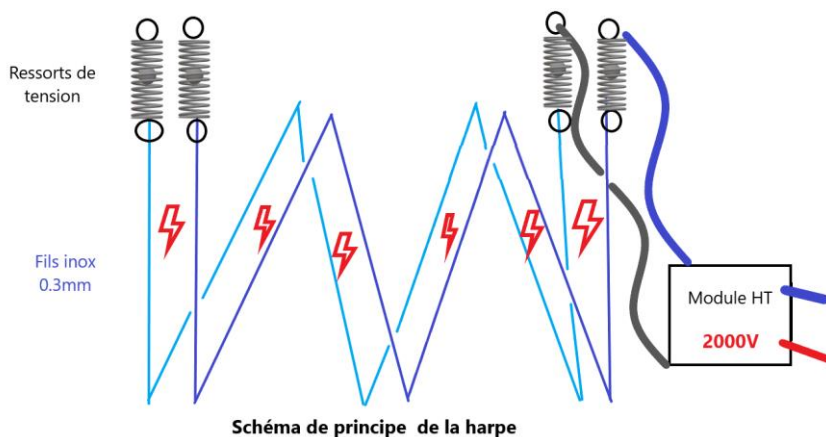

L'espace séparant les fils devra être suffisant en tenant compte de l'envergure du FA (40 mm environ) mais pas trop étroit pour laisser passer nos abeilles sans encombre. Il semble qu'il faut rester au-dessus de 24 mm (24-30mm) sinon vous augmentez le risque de perdre des abeilles.

1 Le modèle le plus simple à construire:

L'outillage ne nécessite que des tournevis et éventuellement une perceuse ou une simple vrille pour faire des avant trous pour les vis à bois

- On part d'un tréteau tout fait en bois que l'on trouve dans les magasins de bricolage.




Contrairement à l'illustration, il est judicieux de commencer par le peindre : il devra servir plusieurs saisons et la peinture sera délicate à faire après le montage des fils. Choisir une couleur mate et verte, "camouflage" pour la rendre moins visible au frelon. Cette couleur est-elle vraiment efficace? D'après les gens de l'Ouest, oui...

Deux axes en fer quelconque (fer à béton de récupération par ex) mais de bon diamètre 12 mm minimum plutôt 16 mm pour éviter des flexions à la tension des fils) sont gainés d'une gaine électrique de 20 mm (diamètre interne / 25mm ext). Ils sont disposés, l'un en haut, et l'autre en bas, sur un des volets du tréteau. Leur maintien est réalisé par des pontets métalliques et vis à bois (par ex des fixes tuyaux de plomberie "Atlas" 22 mm) en tout cas de manière très lâche pour parfaire à la fin les tensions des fils.

Fixation des axes:



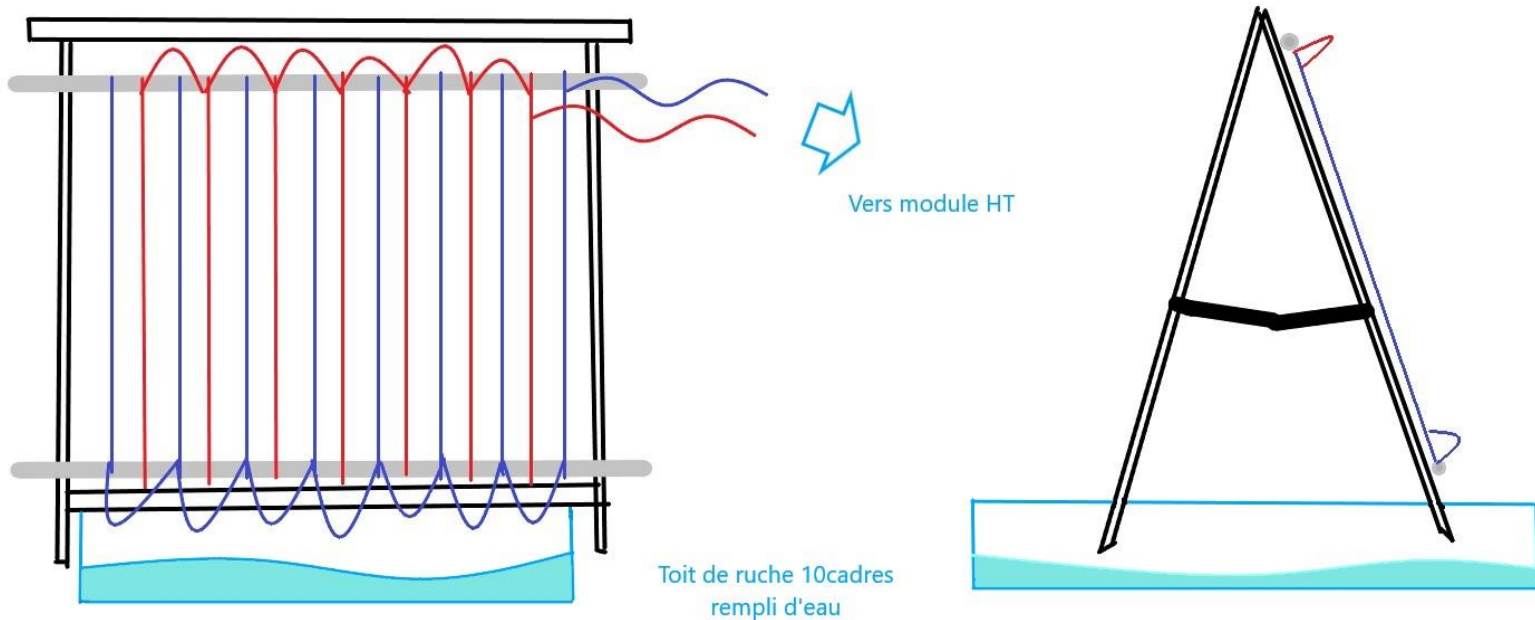

Ces derniers sont disposés à intervalle régulier tous les 28mm environ en comptant le nombre de stries de la gaine séparant deux fils. Chaque fil est donc attaché respectivement à l'axe supérieur et inférieur. On fait un ou deux tours dans le sillon et on tournicote cinq six tours le bout, ceci à chaque extrémité. Cela fait environ 18 fils à tendre entre les deux axes.

Ensuite on relie chaque fil pour réaliser les deux phases du piège avec des ponts sur les axes supérieur et inférieur.



Les ponts.


On commence par ex par le bas en reliant chaque fil **une fois sur deux** à l'aide d'un fil qui est à tournicoter sur 3 – 4 tours à la base des fils concernés. La **boucle du pont doit être très large** pour éviter des pertes de courant entre des phases qui pourraient sinon se toucher. On doit pouvoir mettre trois doigts dans la boucle.



On recommence ce travail sur l'axe du haut en s'occupant des fils libres, non reliés en bas en les reliant une fois sur deux pour constituer l'autre phase.

Chaque phase sera reliée plus tard au générateur HT par des pinces croco ou un dé.

On peut améliorer le système en faisant une harpe "double effet". On dispose un troisième axe en bas du deuxième volet du tréteau. Chaque fil est alors tendu en partant d'un axe inférieur, passe en pont au dessus sur l'axe supérieur et vient enfin se fixer dans une gorge de l'axe inférieur controlatéral. Ainsi un frelon, à moitié assommé par le premier volet de la harpe, viendra se recogner en perdution dans les autres fils situés l'autre cote et tombe alors.

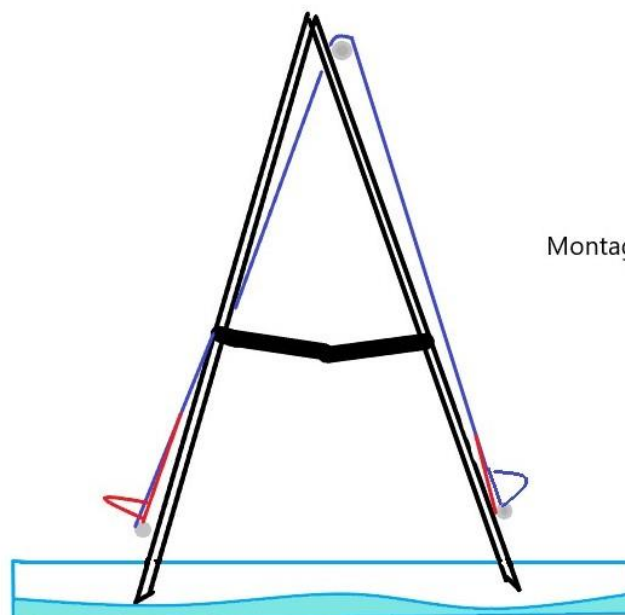

Montage double effet
de profil

Enfin on procédera à la tension des fils sans excès, juste qu'ils soient droits avec des [liens Rilsans](#) ou autre liens de votre choix, mais non conducteur de l'électricité ou isolés. On peut figoler à la roulette zig-zag en cours d'utilisation.

A noter que l'énergie de la harpe est juste suffisante pour estourbir les frelons sans les tuer, mais ils tombent (on évite ainsi de prendre les abeilles plus petites). Un bac fait d'un toit de ruche Dadant 10 cadres rempli d'eau fait office de recueil ou les frelons se noient.

Le fil à utiliser peut être du fil à cadre inox de 0.5 mm, mais il semble préférable d'utiliser du 0.3 mm, (harpe Sanve) moins vu par le FA et il est surtout plus facile à travailler pour les tournicotis. [Une bobine de 450 m](#) permet de faire plusieurs harpes! L'inconvénient: il est plus fragile.

La manière la plus professionnelle de tendre les fils est d'installer un ou [deux petits ressorts inoxydables \(0.5,30,6mm\) aux extrémités de chaque fil](#): la tension est identique quel que soit la flexion des axes. (50mm, 5mm de diamètre en 0.6mm)

- **On peut se passer carrément des axes métalliques et gaines. C'est le montage le plus facile à réaliser.** On tend les fils entre des petits clous (1.6x25mm) régulièrement repartis tous les 28 mm en haut et en bas. [Des ressorts \(0.5,30,6mm\)](#) sont indispensables alors pour donner une bonne tension sur chaque fil. Les ponts sont faits tous les deux fils comme ci-dessus.

On passent les fils dans des petits pitons isolés PVC (Bricocash) au-dessus pour une harpe double effet.



Vidéos de [montage des fils ICI](#) et [des ponts LA](#)

Les harpe tréteaux ont **le grand intérêt d'être pliable**. Ce détail à de l'importance pour le stockage en hiver et au printemps.

Un rapport d'une harpe pour 5 ruches semble un minimum nécessaire.

Voir les vidéos [aussi ICI](#) ET [LA](#) pour mieux comprendre mes propos. ([site HARPELEC.fr](#))

2 Pour les bricoleurs plus avertis

La partie harpe est bien décrite grâce aux essais de nos amis [du Val D'Oise ICI.\(AAVO\)](#). "[modèles de harpes électriques.](#)" Voir notamment les vidéos suggérées dans le lien.

La solution de l'AAVO est de tendre également des fils inox entre des axes garnis de gaine électrique qui va réaliser l'isolation et nous donner des crans idéals pour espacer régulièrement nos fils.

Peu importe les dimensions pour la réalisation du cadre.

Les 3 axes proposés sont en 12 mm - 16mm avec gaine de 20mm (int) 25 mm (ext). L'astuce de mettre 3 axes permet de maintenir les fils à égale distance entre eux sans avoir de croisement dans la zone de prédation. D'autre part on s'affranchit des ponts source de perte électriques. Une tension optimum et constante des fils est le problème le plus délicat et la solution retenue par l'association est satisfaisante: 2 ressorts à chaque extrémité de chaque fils (4 ressorts). J'ai essayé la solution avec lien plastiques type Rilsan mais les résultats sont décevants car la tension des fils reste inégale, du moins pour des grandes dimensions.

Si vous désirez faire une harpe de grande dimension, préférez des axes plus costauds genre 16 ou 18mm (fer rond suffit par forçement de tiges filetées) avec gaine de 25 mm: en effet la tension peut engendrer une flexion au milieu des tiges donnant des réglages de tension plus délicats.

Pour faire les boucles à tortiller à passer dans les ressorts, prendre l'astuce du crayon!



La tension des fils est bien décrite [dans la vidéo de Marie Claude.](#)

Personnellement le cadre est réalisé avec des morceaux de demi-chevrons 60x40 mm qui me restaient. Le contreplaqué marine est très cher et le tout à la fin est encombrant.

Voici une grande harpe de 80x90 cm de surface d'action avec 30 spires:




Nous allons voir plus en détail la partie électrique. Elle a été mise à jour récemment aussi sur le site AAVO qui ont choisi les mêmes composants.

3 Quel générateur HT? Quelle alimentation?

Il faut un module générateur de haute tension mais l'expérience a montré qu'il ne fait pas trop de puissance au risque d'électrocuter les abeilles dans votre toile. Le voltage idéal est autour de 2000 v (retenu aussi par SANVE). Les frelons ne sont pas foudroyés mais tombent engourdis se noyer dans un récipient inférieur judicieusement placé ou "à sec" avec des corbeilles pièges inférieures. (voir site SANVE)

On bannit donc les générateurs conçus pour les clôtures animales trop puissantes, sans compter le champ magnétique généré, qui peut ne pas être anodin pour l'orientation des abeilles? D'autres petits générateurs sont disponibles sur Aliexpress. Certains que j'ai testés ont grillés en quelques jours... D'autres peuvent être intéressants donnant 3000v sous 3.6 v mais il consomme pas mal et son intensité reste trop forte.

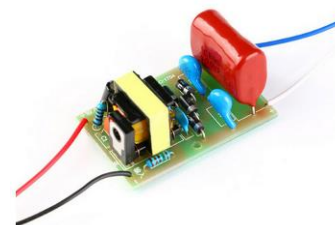

[J'ai retenu celui-ci](#) : il est simple, rustique, pas cher et donne 1800 v sous 4.2v.


Bien sélectionner à la commande le module choisi.

Vous avez votre générateur HT mais il faut l'alimenter correctement et pas au-dessus de 4.2 v sinon vous le grillez.

Il vous faudra mettre donc un régulateur de tension qui vous donnera toujours 4.2v quel que soit votre source de courant, notamment avec [un panneau solaire de 12 v](#) (50 w minimum) qui peut atteindre 18v – 24 v en pleine journée. Ce dernier devra cependant être suffisant pour assurer une bonne intensité car elle risque d'être juste à la levée du jour ou la tombée de la nuit, là où les FA sont encore actifs. A vous devoir selon la puissance de votre panneau que vous avez à votre disposition. (il faut qu'il donne au moins 200 mA à 5v en fin de journée: minimum 50 w)

Sinon, une amélioration consiste à [une petite batterie tampon de 12 v](#) ou une batterie de voiture en fin course entre le panneau qui peut être modeste et [un petit régulateur de charge solaire](#) à adapter selon la puissance de votre panneau (10A largement suffisant pour un petit panneau). (à mettre à l'abri de l'humidité)

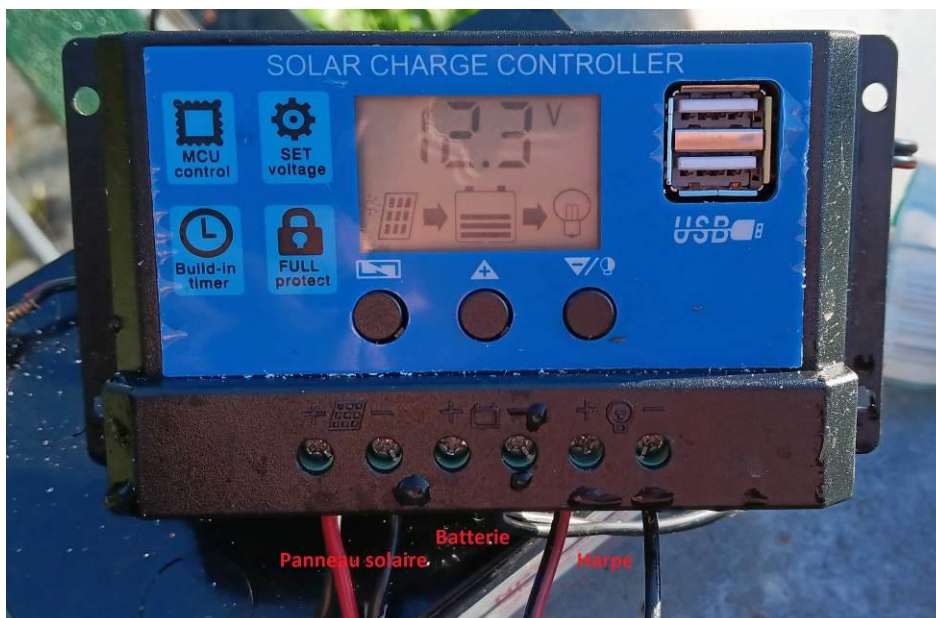Je vous rappelle que l'on doit brancher sur ce matériel de régulation solaire la batterie en premier, puis le panneau solaire pour ne pas abimer le régulateur solaire, enfin la harpe. Il protège aussi la batterie d'une décharge profonde. Débrancher toujours dans le sens inverse.



Bien évidemment d'autres solutions d'alimentations existent comme le montre AAVO, pourvu que l'alimentation du module soit réglée à 4.2v à l'entrée du module HT.

Pour ceux qui ont accès au 220v (ruche de jardin) on peut alimenter le régulateur de notre montage basique par un [convertisseur premier prix](#) qui sera mis bien à l'abri des intempéries (garage, remise) .

Seul le fil rallonge en 12v ira à la harpe . (Choisir en 5 A ou plus si vous branchez plusieurs harpes dessus). Un fusible de 2 ampères sur la ligne 12v est un plus.


A noter qu'une seule batterie (minimum 10Ah) ou panneau solaire est nécessaire pour plusieurs harpes mais il faut un module HT et son régulateur par harpe.

Quel régulateur?

[Ce régulateur](#) est bien connu des bricoleurs, indiquant en prime le réel voltage de la source et de la tension désirée à régler avec un petit potentiomètre intégré.

Il faut le **réglér ce régulateur AVANT de le connecter au générateur HT** sinon vous grillez ce dernier... Pour ce faire vous branchez le régulateur à une source batterie 12v (de 5 à 30v maxi) (pas de chargeur 12v car l'électronique moderne de ces derniers perturbe le signal) . Si le voltmètre ne s'allume pas, actionnez le bouton poussoir on/off d gauche. En appuyant successivement sur le bouton poussoir de droite (Une diode s'allume du côté mesuré), vous pouvez lire alternativement la tension d'entrée (en occurrence celle de votre batterie aux alentours de 12.7V) et la tension de sortie (aux alentours de 12v d'usine).

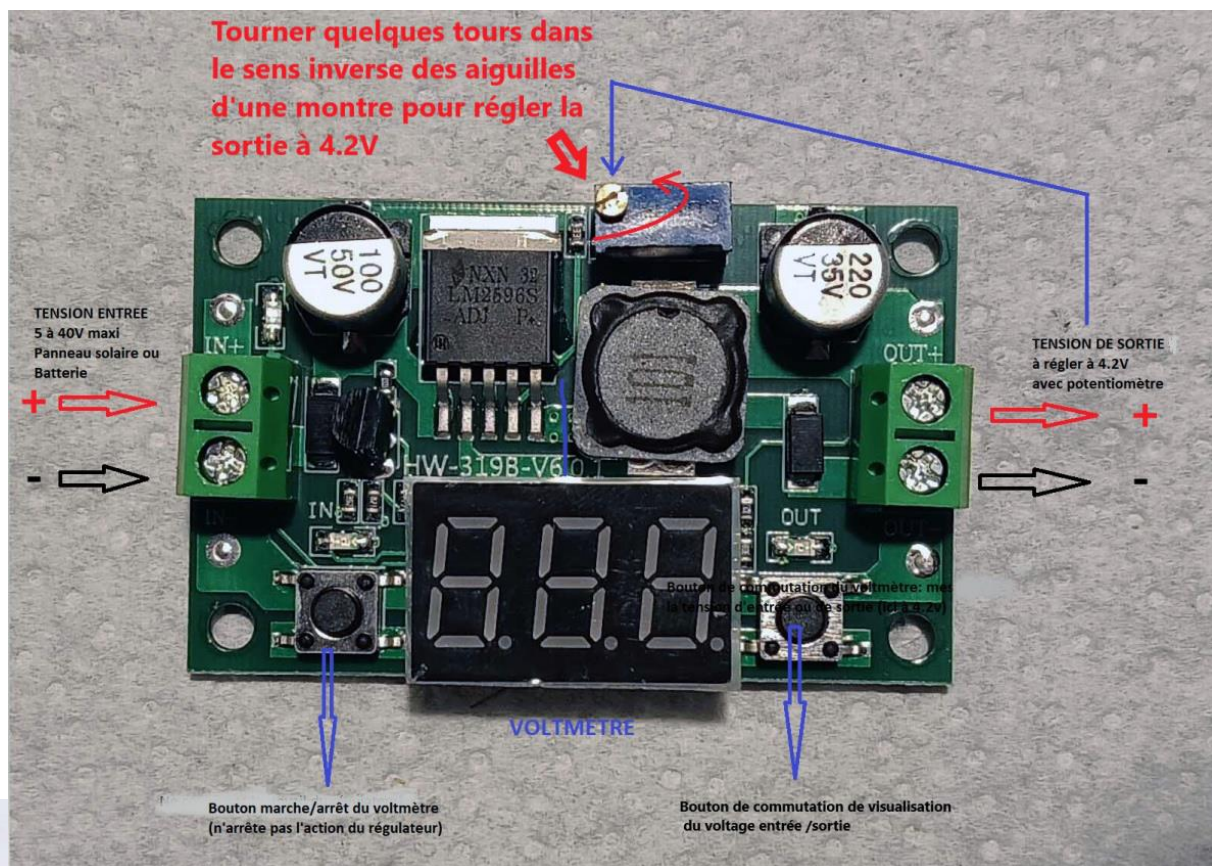Vous allez maintenant régler la sortie à 4.2V **IL FAUT REGLER LA TENSION à 4.2V** en sortie en tournant la vis du potentiomètre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en général de plusieurs tours, une dizaine. Quand 4.2v apparaît, votre régulateur est prêt et vous pouvez le connecter au régulateur en respectant les polarités+/-.



Panneau ou batterie

Régulateur



Voilà, l'électronique est prête! [VIDEO ICI](#)

Vous pouvez alors la tester en reliant les deux fils de sortie du module HT (pas de polarité à respecter) avec un tournevis isolé: une étincelle doit claquer.

La diode du module HT s'allume en permanence rouge signifiant sa bonne marche. Sinon cela signe une panne d'alimentation ou qu'il est grillé.

Si vous débranchez le générateur, celui-ci restera quand même chargé: déchargez-le pour le remettre sinon vous risquez une décharge désagréable sur les doigts!

Pour ceux qui manient le fer à souder électronique, il y a une solution encore plus simple [avec ce régulateur suivant:](#)


4.2V with Pin



(Soudure nécessaire)

Choisir le module 4.2v

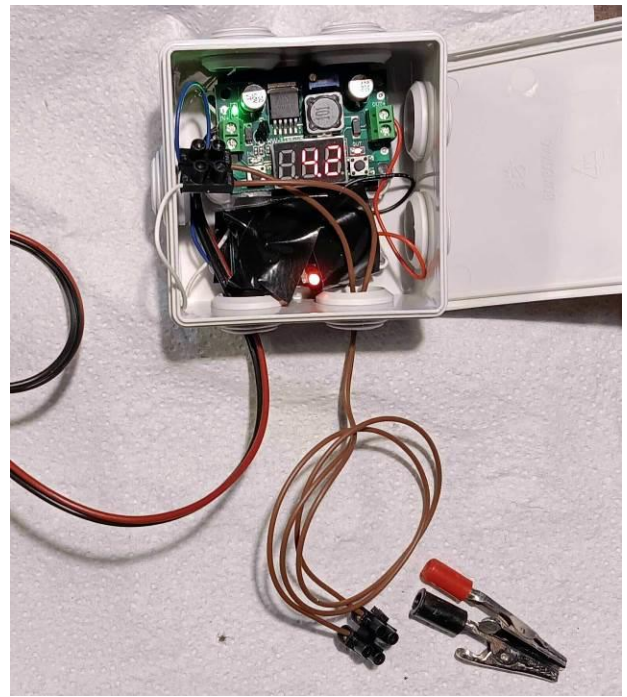Enfin vous protégerez votre électronique [dans un boîtier carre, 85X85 mm, IP55](#) suffisant avec ce modèle. **Il faudra bien isoler** avec du polystyrène ou une feuille de mousse ou scotché d'électricien la face intérieure des soudures du module HT non protégé et veiller qu'il n'y ait aucun contact avec les fils et le régulateur dans le boîtier.




Le boîtier sera perforé avec un poinçon au niveau des sorties PVC prévues sur le boîtier avec les fils passés en force pour aménager une étanchéité maximum. Les fils sortent VERS LE BAS pour les protéger de la pluie. L'orifice sera bien clos en ajoutant une goutte généreuse de colle néoprène type "Pattex" à l'orifice de sortie ou de colle "Tangit" PVC si vous en avez.

Il sera fixé par une vis qui perce son fond sur le tréteau en bois.

Vous éteindrez aussi l'affichage du voltmètre pour économiser la batterie avec le bouton poussoir de gauche on/off avant de refermer le boîtier.

Pour les puristes ou passionnés d'électronique, vous pouvez même installer [un module sensible à la lumière qui coupera l'alimentation de votre harpe la nuit](#) pour économiser la batterie. (Prévoir une petite fenêtre sur le boîtier de protection en regard de la LED du module). En effet, l'humidité et/ou la pluie constituent des problèmes avec les harpes, en favorisant le passage du courant entre les fils et cela consommera de l'énergie inutilement. Pour cela un large toit supérieur est bien venu.

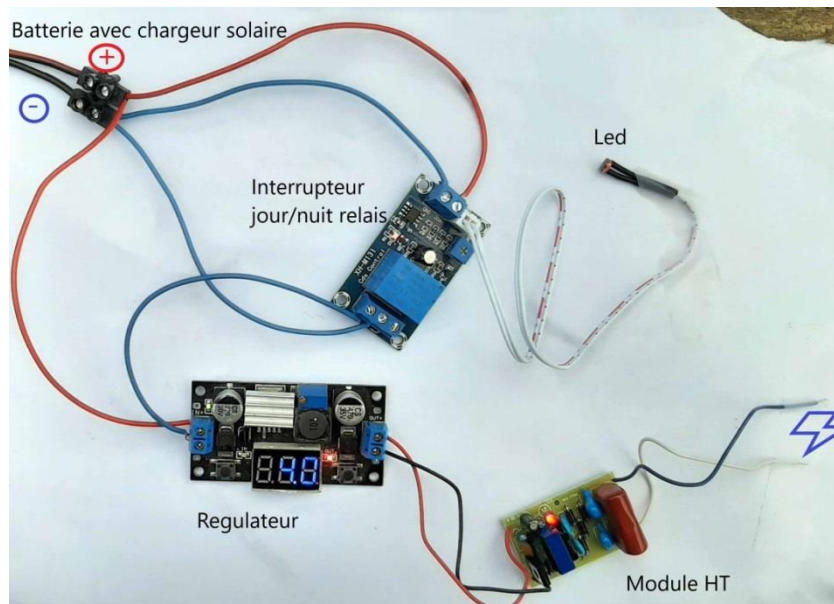

Une fois la harpe raccordée et mise sous tension, vérifier les petites étincelles qui se produisent au contact d'un tournevis isolé touchant deux des files parallèles.

Si rien ne se produit et que le générateur fonctionnait bien non raccordé, débrancher la harpe et chercher un contact entre les deux phases tendues ou une erreur de câblage entre les fils: les deux phases ne doivent pas se toucher ni s'effleurer et passent à au moins de 2 cm des montants en bois. Pour les équipés, un voltmètre branché sur ohmmètre, permet de vérifier l'absence de continuité.



HARPE de TEST

4 Quels ont les soucis possibles avec une harpe?

- Essentiellement des problèmes d'alimentation: les jours de pluie ou pendant des nuits humides d'Automne, une tendance à la décharge très faible mais continue entre les fils mange de l'énergie. Par temps de pluie mieux vaut débrancher la harpe.
- L'autre souci concernant l'alimentation: une batterie ou un panneau solaire peut se voler dans un rucher éloigné. Compter [30 euros pour une batterie 10Ah- 12Ah](#) et [60 € pour un panneau solaire de 50 w](#)
- Un court-circuit peut être observé notamment par des feuilles. Le module HT décharge en permanence, chauffe et peut griller. Prévoir un ou deux module de rechange vu le prix. J'ai eu ce problème avec un moineau (il est mort...) pris dans les fils qui ont rompus et un module grillé. Mais vous savez réparer!
- La sélectivité est très bonne et peu d'abeilles sont retrouvées noyées (sinon celles qui vont boire) si on place les harpes à côté des ruches, en parallèle. Un peu plus d'abeilles mortes si on les places en perpendiculaire. A tester dans votre rucher.

On peut rappeler les recommandations à ce jour pour le frelon asiatique:

- Si vous avez choisi d'essayer de piéger les fondatrices au printemps (bien que discuté) vous devez retirer ces pièges fin mai pour la biodiversité.
- En saison, pas de piégeages préventif dans le rucher au risque d'initier des visites du FA. Vous pouvez installer par contre les harpes mais sans appâts.
- De même vous pouvez installer du grillage à poule basique à grosse maille pour gêner le FA (qui n'aime pas cela) notamment autour des supports de ruches, le gênant pour roder sous les planchers grillagés. Ce grillage peut aussi être installé judicieusement pour créer des "couloirs de la mort" où il rencontrera les harpes. Certains professionnels utilisent des filets verts en plastique d'horticulture sur de grandes longueurs, plus économique mais difficilement réutilisables.
- Certains laisse pousser l'herbe à hauteur du la planche d'envol : les abeilles semblent moins stressées.
- En cas d'infestation au-delà **de 3- 4 frelons par ruche à un même moment**, l'impact devient préoccupant.
Des muselières peuvent être posées (le soir pour ne pas trop perturber les abeilles). Une amélioration [a été décrite avec des systèmes de tubes \(toujours AAVO\)](#) qui protégerait mieux les abeilles mais les FA s'y habituent aussi. Un filtre à petite maille a été rajouté au fond du tuyau l'année dernière pour empêcher l'entrée du FA dans la ruche. Personnellement, bien que les utilisateurs soient contents de ce système, je reste sceptique sur la surveillance plus compliquée au trou de vol des colonies pour les débutants.

- Attention aux fausses bonnes idées: des muselières/ harpe électriques ont été décrites. Intéressantes sur le papier, elles peuvent conduire à des catastrophes avec l'humidité et/ou l'activité intense des abeilles en récolte. Des cadavres accidentels d'abeilles peuvent s'accumuler sur la planche de vol en réalisant des ponts électriques et conduisant à une électrocution en masse des abeilles à l'entrée ...
- Enfin le piège type JabeProde restent le moyen le plus employé pour limiter une pression intense, d'autant plus efficaces s'ils sont garnis à la mise en place de 2-3 FA "appelants" à l'intérieur. Mais les appâts attirent d'autant d'autres frelons...
Il semble que plus le rucher est petit, plus la prédation sera implacable surtout si vous avez un nid de FA près de chez vous. Si ce dernier n'est pas localisé pour destruction, la seule solution efficace sera de déménager la ruche à distance pour éviter sa perte inéducable, quel que soit la protection envisagée.
- Ne pas oublier en fin de saison les portes d'entrées anti frelon à poser après le départ des mâles et à retirer en sortie d'hiver! (Les reines et les bourdons ne pourraient plus sortir!)

M.Pechinot GDSA21